Práctica 7.

DISEÑO DEL CONTROL DE SENSORES ULTRASÓNICO

OBJETIVO:

El alumno aprenderá a diseñar mediante la utilización de atributos a señales ('HIGH) y tipos de variables (UNSIGNED) el control de un sensor ultrasónico (HC-SR04).

ESPECIFICACIONES:

Diseñar un circuito utilizando FPGA que se encargue de calcular la distancia de un obstáculo por medio de un sensor ultrasónico (HC-SR04), y observar los resultados de distancia por medio de 2 displays de 7 segmentos. La figura 7.1 muestra el diagrama a bloques del sistema.

DIAGRAMA DE BLOQUES:

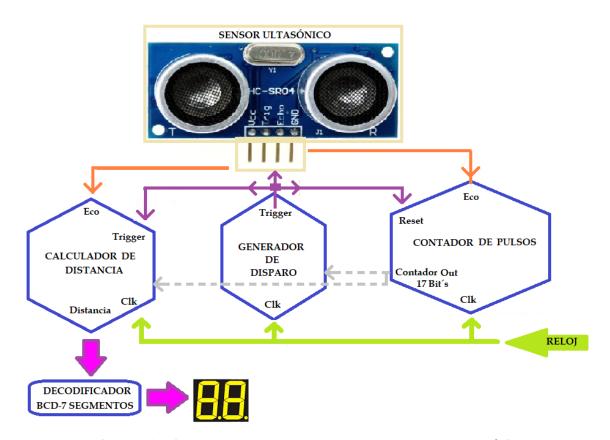


Figura 7.1. Diagrama a bloques del control para el sensor ultrasónico

Las siguientes figuras muestran el código del control para el sensor ultrasónico, que estará contenido en el archivo **sonicos.vhd**. El código fue separado, para su mejor comprensión, de acuerdo a como está mostrado en el diagrama a bloques.

```
library IEEE;
use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC STD.ALL;
entity sonicos is
  Port (clk: in STD LOGIC;
         sensor disp: out STD LOGIC;
         sensor eco: in STD LOGIC;
         anodos: out STD LOGIC VECTOR (3 downto 0);
         segmentos: out STD LOGIC VECTOR (7 downto 0));
end sonicos;
architecture Behavioral of sonicos is
   signal cuenta: unsigned(16 downto 0) := (others => '0');
   signal centimetros: unsigned(15 downto 0) := (others => '0');
   signal centimetros unid: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
   signal centimetros dece: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
   signal sal unid: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
   signal sal dece: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
   signal digito: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
   signal eco pasado: std logic := '0';
   signal eco sinc: std logic := '0';
   signal eco nsinc: std logic := '0';
   signal espera: std logic:= '0';
   signal siete_seg_cuenta: unsigned(15 downto 0) := (others => '0');
begin
   anodos(1 downto 0) <= "11";</pre>
   siete seg: process(clk)
   begin
      if rising edge(clk) then
         if siete seg cuenta(siete seg cuenta'high) = '1' then
            digito <= sal_unid;</pre>
            anodos(3 downto 2) <= "01";</pre>
         else
            digito <= sal dece;
            anodos (3 downto 2) <= "10";
         end if;
         siete seg cuenta <= siete seg cuenta +1;
      end if;
   end process;
```

Figura 7.2. Código para la entidad y arquitectura de sonicos.vhd

La Figura 7.3 se observa el código de la señal Trigger.

```
Trigger:process(clk)
begin
   if rising_edge(clk) then
       if espera = '0' then
        if cuenta = 500 then
            sensor_disp <= '0';
            espera <= '1';
            cuenta <= (others => '0');
        else
            sensor_disp <= '1';
            cuenta <= cuenta+1;
        end if;</pre>
```

Figura 7.3. Código del bloque generador de disparo (Trigger)

La Figura 7.4 se observa el código de los bloques calculador de distancia y contador de pulsos.

```
elsif eco_pasado = '0' and eco sinc = '1' then
         cuenta <= (others => '0');
         centimetros <= (others => '0');
         centimetros unid <= (others => '0');
         centimetros dece <= (others => '0');
      elsif eco pasado = '1' and eco sinc = '0' then
         sal unid <= centimetros unid;</pre>
         sal dece <= centimetros dece;</pre>
      elsif cuenta = 2900-1 then
         if centimetros unid = 9 then
            centimetros unid <= (others => '0');
            centimetros dece <= centimetros dece + 1;</pre>
         else
            centimetros unid <= centimetros unid + 1;</pre>
         end if;
         centimetros <= centimetros + 1;</pre>
         cuenta<= (others => '0');
         if centimetros = 3448 then
            espera <= '0';
         end if;
      else
         cuenta <= cuenta + 1;
      end if;
      eco pasado<= eco sinc;
      eco sinc <= eco nsinc;
      eco nsinc <= sensor eco;
   end if;
end process;
```

Figura 7.4 Código del bloque calculador de distancia y del bloque contador de pulsos

La figura 7.5 muestra el código para la decodificación de datos a dos displays de siete segmentos; este código está diseñado para utilizar displays de ánodo común.

```
Decodificador: process (digito)
   begin
            digito=X"0" then segmentos <= X"81"; -- G F E D C B A dp
      elsif digito=X"1" then segmentos <= X"F3";</pre>
      elsif digito=X"2" then segmentos <= X"49";
      elsif digito=X"3" then segmentos <= X"61";</pre>
      elsif digito=X"4" then segmentos <= X"33";
      elsif digito=X"5" then segmentos <= X"25";
      elsif digito=X"6" then segmentos <= X"05";
      elsif digito=X"7" then segmentos <= X"F1";</pre>
      elsif digito=X"8" then segmentos <= X"01";</pre>
      elsif digito=X"9" then segmentos <= X"21";
      elsif digito=X"a" then segmentos <= X"11";</pre>
      elsif digito=X"b" then segmentos <= X"07";</pre>
      elsif digito=X"c" then segmentos <= X"8D";</pre>
      elsif digito=X"d" then segmentos <= X"43";
      elsif digito=X"e" then segmentos <= X"0D";</pre>
         segmentos<= X"1D";</pre>
      end if;
   end process;
end Behavioral;
```

Figura 7.5 Código del Bloque Decodificador BCD-7 Segmentos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

1.- A partir del código presentado, el alumno desarrollará un bloque funcional genérico para utilizar un medidor de distancia ultrasónico, el cual reciba una señal que indique el inicio del proceso de medición, y mostrará como salida la distancia medida en dos formatos, la distancia total en centímetros representada como un valor en binario, y por otro lado, el mismo valor representado a través de 3 dígitos en BCD, cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura 7.6, y que pasará a ser parte de la biblioteca de módulos funcionales del alumno.



Figura 7.6. Diagrama de bloque del módulo para sensor ultrasónico

2.- Las demás actividades complementarias serán presentadas el día de la práctica.