

## Práctica 6.

### DISEÑO DEL CONTROL DE MOTORES A PASOS

#### OBJETIVO:


El alumno aprenderá a diseñar mediante la utilización de máquinas de estado el control de un motor a pasos.

#### ESPECIFICACIONES:

Diseñar el control utilizando un FPGA, que se encargue de activar un motor a pasos bipolar de 4 líneas de control. Los movimientos que debe realizar el motor son sentido horario, antihorario y detenido por medio de tres botones que controlan estos movimientos.

La figura 6.1 muestra el diagrama a bloques del sistema.

#### DIAGRAMA DE BLOQUES:

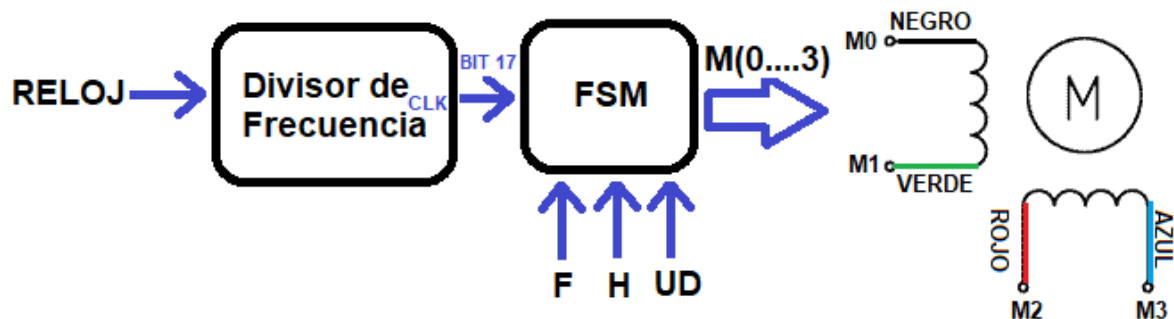

**Figura 6.1. Diagrama a bloques del control de motor a pasos**

#### TABLA DE ESTADOS:

La figura 6.2, muestra la tabla de estados, la cual está diseñada con 11 estados que inician en el estado SM0 hasta el estado SM10. Por la cantidad de condiciones de entrada y estados está expresada por colores para cada estado, para una mejor comprensión. En la figura 6.2.A se observa el Estado 0, Estado 1, Estado 2 y Estado 3. En la figura 6.2.B se observa el Estado 4, Estado 5, Estado 6 y Estado 7. En la figura 6.2.C se observa el Estado 8, Estado 9 y Estado 10.

Estado Presente		Condiciones			
Estado 0	SM0	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM0
		0	0	1	SM0
		0	1	0	SM0
	Salidas	0	1	1	SM0
		1	0	0	SM0
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM0
	0 0 0 0	1	1	0	SM0
		1	1	1	SM0
Estado 1	SM1	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM3
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM2
		1	0	0	SM8
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM2
	1 0 0 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM1
Estado 2	SM2	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM4
		1	0	0	SM1
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM3
	1 0 0 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9
Estado 3	SM3	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM1
		0	0	1	SM5
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM2
		1	0	0	SM2
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM4
	0 1 0 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9

Figura 6.2.A. Estado 0, Estado 1, Estado 2 y Estado 3

Estado Presente		Condiciones			
Estado 4	SM4	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM2
	Salidas	0	1	1	SM6
		1	0	0	SM3
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM5
	0 1 1 0	1	1	0	SM10
		1	1	1	SM9
Estado 5	SM5	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM3
		0	0	1	SM7
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM2
		1	0	0	SM6
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM4
	0 0 1 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9
Estado 6	SM6	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM4
	Salidas	0	1	1	SM8
		1	0	0	SM5
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM7
	0 0 1 1	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9
Estado 7	SM7	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM5
		0	0	1	SM1
		0	1	0	SM8
	Salidas	0	1	1	SM2
		1	0	0	SM6
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM8
	0 0 0 1	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM9

Figura 6.2.B. Estado 4, Estado 5, Estado 6 y Estado 7

Estado Presente		Condiciones			Estado Sigiente
Estado 8	SM8	F	H	UD	
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
	Salidas	0	1	0	SM6
		0	1	1	SM2
		1	0	0	SM7
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM1
	1 0 0 1	1	1	0	SM9
		1	1	1	SM10

Estado 9	SM9	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
	Salidas	0	1	0	SM8
		0	1	1	SM2
		1	0	0	SM8
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM1
	1 0 1 0	1	1	0	SM4
		1	1	1	SM8

Estado 10	SM10	F	H	UD	Estado Sigiente
		0	0	0	SM7
		0	0	1	SM1
	Salidas	0	1	0	SM8
		0	1	1	SM2
		1	0	0	SM8
	M3 M2 M1 M0	1	0	1	SM1
	0 1 0 1	1	1	0	SM8
		1	1	1	SM4

Figura 6.2.C. Estado 8, Estado 9 y Estado 10

Las siguientes figuras muestran el código del control para el motor a pasos, que estará contenido en el archivo llamado **MotPasos.vhd**. En la figura 6.3 se observa el código de la entidad y las señales dentro de la arquitectura.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity MotPasos is
  port ( clk : in STD_LOGIC;
        UD : in STD_LOGIC;
        rst : in STD_LOGIC;
        FH : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        led : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        MOT : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) );
end MotPasos;

architecture behavioral of MotPasos is
  signal div : std_logic_vector(17 downto 0);
  signal clks : std_logic;
  type estado is (sm0, sm1, sm2, sm3, sm4, sm5, sm6, sm7, sm8,
                 sm9, sm10);
  signal pres_S, next_s : estado;
  signal motor : std_logic_vector(3 downto 0);
begin

```

**Figura 6.3. Código para la entidad y parte de la arquitectura de MotPasos.vhd**

En la Figura 6.4 se observa el código del bloque Divisor de Frecuencia.

```

process (Clk, rst)
begin
  if rst='0' then
    div <= (others=>'0');
  elsif Clk'event and Clk='1' then
    div <= div + 1;
  end if;
end process;
clks <= div(17);

```

**Figura 6.4. Código del bloque Divisor de Frecuencia**

En la Figura 6.5 se observa el código de las transiciones de estados.

```

process (clks,rst)
begin
    if rst='0' then
        pres_S <= sm0;
    elsif clks'event and clks='1' then
        pres_S <= next_s;
    end if;
end process;

process (pres_S,UD,rst,FH)
begin
    case(pres_S) is
        when sm0 =>                                -- Estado 0
            next_s <= sm1;
        when sm1 =>                                -- Estado 1
            if FH="00" then ---motor bipolar
                if UD='1' then
                    next_s <= sm3;
                else
                    next_s <= sm7;
                end if;
            elsif FH="01" then
                if UD='1' then
                    next_s <= sm2;
                else
                    next_s <= sm8;
                end if;
            elsif FH="10" then
                if UD='1' then
                    next_s <= sm2;
                else
                    next_s <= sm8;
                end if;
            elsif FH="11" then
                if UD='1' then
                    next_s <= sm9;
                else
                    next_s <= sm4;
                end if;
            else
                next_s <= sm1;
            end if;
        when sm2 =>                                -- Estado 2
            if FH="00" then
                if UD='1' then
                    next_s <= sm1;
                else
                    next_s <= sm7;
                end if;
            end if;
    end case;
end process;

```

**Figura 6.5. Transiciones de estados**

```

        elsif FH="01" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm4;
            else
                next_s <= sm8;
            end if;
        elsif FH="10" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm3;
            else
                next_s <= sm1;
            end if;
        elsif FH="11" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm9;
            else
                next_s <= sm4;
            end if;
        else
            next_s <= sm2;
        end if;
when sm3 =>                                -- Estado 3
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm5;
        else
            next_s <= sm1;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm4;
        else
            next_s <= sm2;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm9;
        else
            next_s <= sm4;
        end if;
    else
        next_s <= sm3;
    end if;

```

**Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados**

```

when sm4 =>                                -- Estado 4
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm6;
        else
            next_s <= sm2;
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm5;
        else
            next_s <= sm3;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm9;
        else
            next_s <= sm10;
        end if;
    else
        next_s <= sm4;
end if;

when sm5 =>                                -- Estado 5
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm7;
        else
            next_s <= sm3;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm6;
        else
            next_s <= sm4;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm9;
        else
            next_s <= sm4;
        end if;
end if;

```

**Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados**



```

        else
            next_s <= sm3;
        end if;
    when sm6 =>                                -- Estado 6
        if FH="00" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm1;
            else
                next_s <= sm7;
            end if;
        elsif FH="01" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm8;
            else
                next_s <= sm4;
            end if;
        elsif FH="10" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm7;
            else
                next_s <= sm5;
            end if;
        elsif FH="11" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm9;
            else
                next_s <= sm4;
            end if;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    when sm7 =>                                -- Estado 7
        if FH="00" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm1;
            else
                next_s <= sm5;
            end if;
        elsif FH="01" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm2;
            else
                next_s <= sm8;
            end if;
        elsif FH="10" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm8;
            else
                next_s <= sm6;
            end if;

```

**Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados**

```

        elsif FH="11" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm9;
            else
                next_s <= sm4;
            end if;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
when sm8 =>                                -- Estado 8
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2;
        else
            next_s <= sm6;
        end if;
    elsif FH="10" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="11" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm10;
        else
            next_s <= sm9;
        end if;
    else
        next_s <= sm8;
    end if;
when sm9 =>                                -- Estado 9
    if FH="00" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm1;
        else
            next_s <= sm7;
        end if;
    elsif FH="01" then
        if UD='1' then
            next_s <= sm2;
        else
            next_s <= sm8;
        end if;

```

**Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados**

```

        elsif FH="10" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm1;
            else
                next_s <= sm8;
            end if;
        elsif FH="11" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm8;
            else
                next_s <= sm4;
            end if;
        else
            next_s <= sm9;
        end if;
    when sm10 =>                                     -- Estado 10
        if FH="00" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm1;
            else
                next_s <= sm7;
            end if;
        elsif FH="01" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm2;
            else
                next_s <= sm8;
            end if;
        elsif FH="10" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm1;
            else
                next_s <= sm8;
            end if;
        elsif FH="11" then
            if UD='1' then
                next_s <= sm4;
            else
                next_s <= sm8;
            end if;
        else
            next_s <= sm10;
        end if;
    when others => next_s <= sm0;
end case;
end process;

```

**Figura 6.5. (continuación) Transiciones de estados**

En la Figura 6.6 se observa el código de las salidas de estados al motor.

```

process(pres_S)
begin
  case pres_S is
    when sm0 => motor <= "0000";
    when sm1 => motor <= "1000";
    when sm2 => motor <= "1100";
    when sm3 => motor <= "0100";
    when sm4 => motor <= "0110";
    when sm5 => motor <= "0010";
    when sm6 => motor <= "0011";
    when sm7 => motor <= "0001";
    when sm8 => motor <= "1001";
    when sm9 => motor <= "1010";
    when sm10 => motor <= "0101";
    when others => motor <= "0000";
  end case;
end process;

MOT<=motor;
led<=motor;

end behavioral;

```

**Figura 6.6. Salidas de estados**


Para el control descrito, la señal de entrada UD define la dirección de giro, mientras que las señales F y H determinan el tipo de secuencia y motor que se utilice, de acuerdo con lo mostrado en la figura 6.7.

F	H	Tipo de secuencia
0	0	Fase simple (motor monopolar)
0	1	Doble fase (motor monopolar)
1	0	Medio paso (motor monopolar)
1	1	Motor bipolar

#### ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

1.- A partir de los módulos desarrollados previamente, el alumno desarrollará un bloque funcional genérico para controlar un motor a pasos, el cual reciba una señal que por cada pulso que reciba haga moverse un paso en la dirección señalada a través de otra entrada y

que cuente con las entradas necesarias para elegir el tipo de secuencia a generar, cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura 6.8, y que pasará a ser parte de la biblioteca de módulos funcionales del alumno.

 

**Figura 6.8. Diagrama de bloque del módulo motor a pasos**

2.- Las demás actividades complementarias serán presentadas el día de la práctica.